

# Ampel

Khatera Naser


&

Fabian Kahlich

# Funktionstabelle


<b>Fußgänger</b>	rot	rot	rot	rot	grün	rot	rot	rot
<b>Auto</b>	grün	grün	gelb	rot	rot	rot	rot-gelb	grün
<b>Zeit in s</b>	idle	5	1	5	30	5	1	30
<b>Zeit addiert</b>	0	5	6	11	41	46	47	77
<b>Zeit in Bits</b>	0000000	0000101	0000110	0001010	0101001	0101110	0101111	1001101

# Zustandsdiagramm Legende

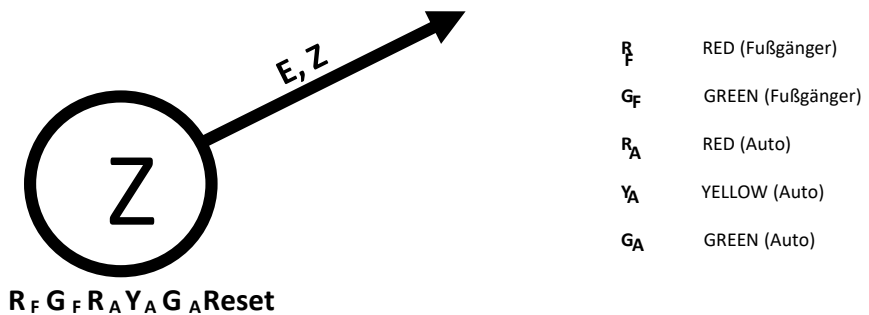

Zustand	Codierung
Idle	000
rot/grün	001
rot/gelb	010
rot/rot	011
grün/rot	100
rot/rot-gelb	101
undefiniert	110
undefiniert	111

# Zustandsdiagramm

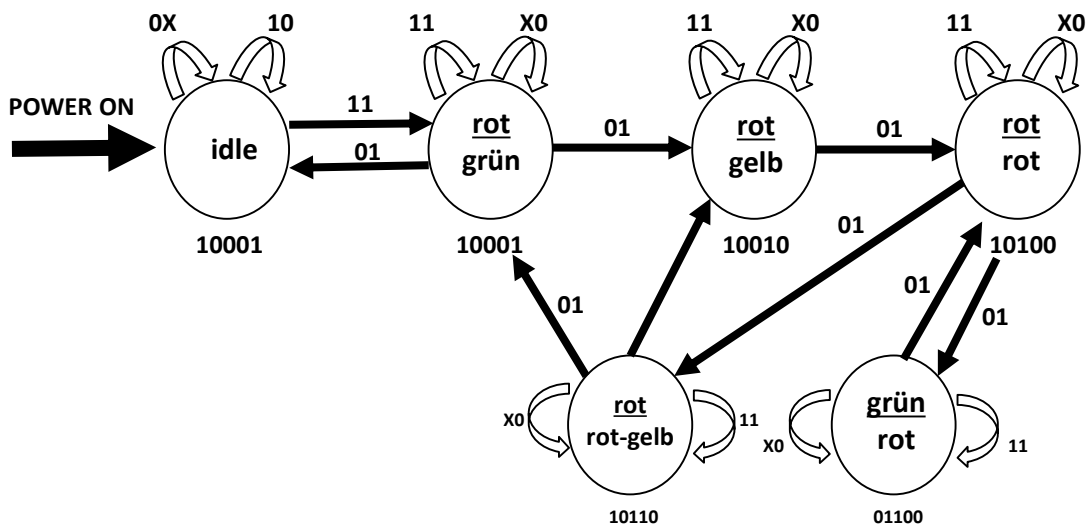

# Übergangsschaltnetz

Z2	Z1	Z0	E	S	Z2+	Z1+	Z0+
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	0	0	1
0	0	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0	0
0	1	1	1	0	0	1	1
0	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	0	1	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0	0	1
1	0	1	1	0	1	0	1
1	0	1	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	X	X	X
1	1	0	0	1	X	X	X
1	1	0	1	0	X	X	X
1	1	0	1	1	X	X	X
1	1	1	0	0	X	X	X
1	1	1	0	1	X	X	X
1	1	1	1	0	X	X	X
1	1	1	1	1	X	X	X

# KV - Diagramm

Z2+	S		S		
€					<del>Z1</del>
					Z1
E					
					<del>Z1</del>
	Z0	Z0		Z0	

Z1+	S		S		
€					<del>Z1</del>
					Z1
E					
					<del>Z1</del>
	Z0	Z0		Z0	

Z0+	S		S		
€					<del>Z1</del>
					Z1
E					
					<del>Z1</del>
	Z0	Z0		Z0	

# Ausgangsschaltnetz

Z2	Z1	Z0	E	S	R <sub>F</sub>	G <sub>F</sub>	R <sub>A</sub>	Y <sub>A</sub>	G <sub>A</sub>	Reset
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1
0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0
1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0
1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	X	X	X	X	X	X
1	1	0	0	1	X	X	X	X	X	X
1	1	0	1	0	X	X	X	X	X	X
1	1	0	1	1	X	X	X	X	X	X
1	1	1	0	0	X	X	X	X	X	X
1	1	1	0	1	X	X	X	X	X	X
1	1	1	1	0	X	X	X	X	X	X
1	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X

# KV - Diagramm

RF	S		S		
€					<del>Z1</del>
					Z1
E					
					<del>Z1</del>
	Z0	Z0		Z0	

GF	S		S		
€					<del>Z1</del>
					Z1
E					
					<del>Z1</del>
	Z0	Z0		Z0	

RA	S		S		
€					<del>Z1</del>
					Z1
E					
					<del>Z1</del>
	Z0	Z0		Z0	



# KV - Diagramm

YA	S		S		
E					<del>Z1</del>
					Z1
E					
					<del>Z1</del>
	Z0	Z0		Z0	

GA	S		S		
E					<del>Z1</del>
					Z1
E					
					<del>Z1</del>
	Z0	Z0		Z0	

Reset	S		S		
E					<del>Z1</del>
					Z1
E					
					<del>Z1</del>
	Z0	Z0		Z0	